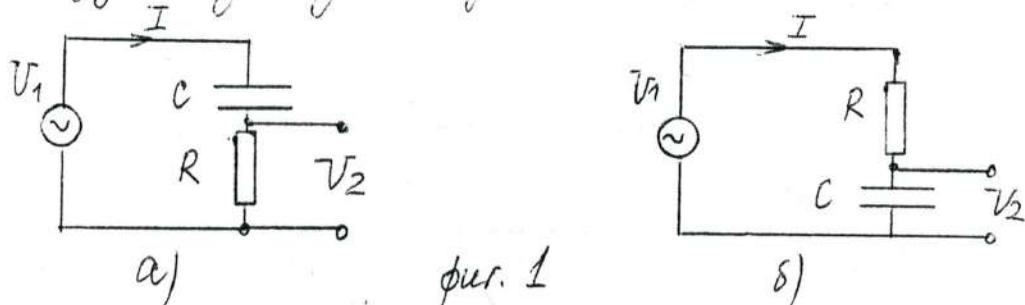


Лабораторно израждение № 3

Тема: Изследване на генератори с дефазирани RC-вериги.

I Теоретична обосновка

За генериране на ел. трептения с чисти честоти, най-често се използват RC-генератори. Те се състоят от усилвател, обхванат от ПОВ, като четириполюсникът на ОВ се реализира с RC-елемент. Те осигуряват баланс на фазите и амплитудите за една - единствена честота.




На фиг. 1 са показвани две RC-вериги, за които ъгълът γ между изх. напрежение V_2 и входното V_1 се определя от израза:

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{1}{\omega RC} = \frac{1}{2\pi f R C}$$

За веригата на фиг. 1 а) $\gamma > 0$, а за фиг. 1 б) $\gamma < 0$.

От едно RC-звено може да се получи макс. дефазиране $\gamma = 90^\circ$, но изх. т. наималъва пости до 0. Той като единственият усилвател по схема ОЕ или ОК дефазира сигнала на ъгъл $\gamma = 180^\circ$, общото дефазиране трябва да осигури и четириполюсникът на ПОВ, за да се извърши баланс на фазите. Ето защо се използват 3 или 4 RC-звено, всяко от които дефазира на ъгъл $\gamma = 60^\circ$ или 45° . Усилвателът

нужда да учи сигналата токова път, колкото този е заминаван при преминаването през дефазиращата верига, с което се осигурва баланс на амплитудите. На фиг. 2 е показвана схема на генератор с дефазираща RC-верига.

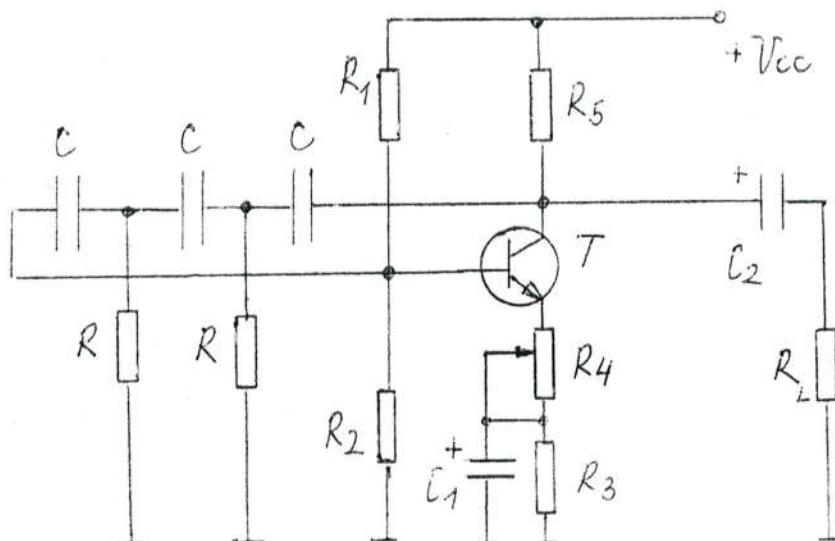

Фиг. 2


Достатъчнотоковият режим на транзистора се осигурява от резисторите $R_1 - R_5$. С R_4 се регулира високото съпротивление R_i на биполярен транзистор, така че еквивалентното съпротивление на вх. верига по променлив ток да бъде равно на R . То се определя от паралелното свързване на R_i с резисторите R_1 и R_2 . При условие, че трите RC-звена имат еднакви стойности на елементите R и C , честотата на генерираните трепетания се определя от израза:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{R \cdot C}}$$

При честотата f_r фазовата разлика между изх. и вх. У на генератора на ПОВ е $\varphi = 180^\circ$.

RL-генераторите с дефазиращи вериги се използват³⁹ за
получаване на инверсия с фиксирана честота, тъй като
за промяна на честотата е необходимо да се пренастрои-
ват три елемента. Това е неудобно за практиката. При
реализиране на пренастроивани генератори, когато честотата
може да се изменя в определен честотен обхват, се използ-
ват RC-генератори с мост на Вин.

II Схема на опитната постановка

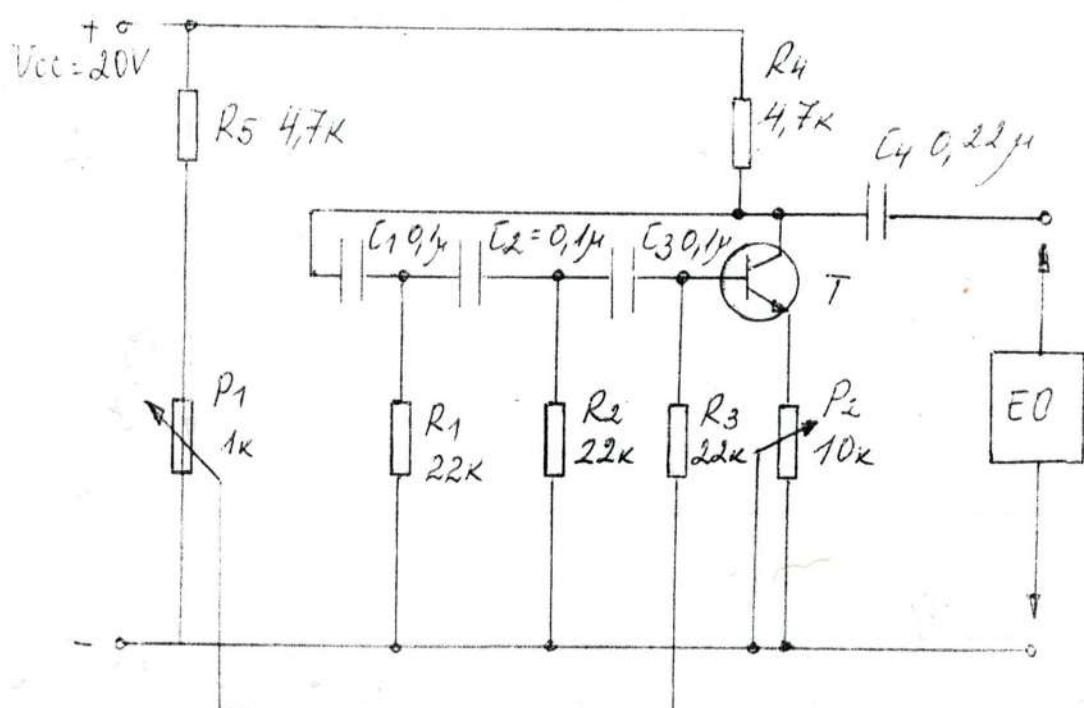

III Задачи за изпълнение

1. Да се свори схемата на опитната постановка и
да се разуши приглушаването и на работата

2. Да се изследват и насрещат появяните ос-
цилации при различни стойности на $R_{1,2,3}$

3. Да се изчисли T при различни $R_{1,2,3}$

IV Графики с резултати

$$R = R_1 = R_2 = R_3 = 10\text{ k}\Omega$$

$C = C_1 = C_2 = C_3$	1 nF	10 nF	$0,1\mu\text{F}$	$0,47\mu\text{F}$	$1\mu\text{F}$
$\tilde{C} = R \cdot C$					

$$R = R_1 = R_2 = R_3 = 22\text{ k}\Omega$$

$C = C_1 = C_2 = C_3$	1 nF	10 nF	$0,1\mu\text{F}$	$0,47\mu\text{F}$	$1\mu\text{F}$
$\tilde{C} = R \cdot C$					

$$R = R_1 = R_2 = R_3 = 47\text{ k}\Omega$$

$C = C_1 = C_2 = C_3$	1 nF	10 nF	$0,1\mu\text{F}$	$0,47\mu\text{F}$	$1\mu\text{F}$
$\tilde{C} = R \cdot C$					

