

# Лабораторно упражнение № 3

Тема: Изследване на едностъпален RC-усилвател на напрежение  
I Теоретична част

Усилвателите са устройства, които увеличават амплитудата и мощността на входните сигнали за сметка на енергията на външен токов източник, като запазват тяхната форма и честота. Качествата на усилвателите независимо от това дали са едностъпални или многостъпални се определят със следните по-важни технически параметри и характеристики:  $K_I$ ;  $K_V$ ;  $K_P$ ; чувствителност; пропускана честотна лента, коефициент на нелинейни изкривявания;  $R_{вх}$ ;  $R_{изх}$ , стабилност и др.

Едностъпалните транзисторни усилватели на напрежение се реализират по две схеми на свързване на транзистора:  $DE$  и  $DE$ . В зависимост от начина на свързване на едностъпалните усилватели и вида на товара са познати различни схеми. В практиката са се наложили главно съпротивително-емкостната ( $RC$ ) и галваничната връзка му с товарната.

## III Задачи за изпълнение

1. Да се разреди и свърже опитната постановка и изпробва усилвателята ѝ.
2. Да се снеме амплитудната характеристика  $V_{изх} = f(V_{вх})$  при различни стойности на разделителния кондензатор  $C_p$  и на товарното съпротивление  $R_T$ .
3. Да се снеме амплитудно-честотната характеристика  $K_V = f(f)$  в сх.  $DE$  и да се определи емисионната на пропусканата честотна лента за две стойности на  $C_p$  и  $R_T$ .
4. При включени  $C_p = 10 \mu F$  и  $R_T = 47 k\Omega$  и при т.н. изкривявания на  $V_{изх}$  да се определят
  - a)  $R_{вх}$
  - b)  $R_{изх}$
  - b)  $K_I$ ,  $K_V$ ,  $K_P$

